

VHDL:

VHSIC (Very High Speed Integrated Circuit)

Hardware

Description

Language

HISTORIQUE:

1980 => Projet du DoD

1987 => VHDL adopté par IEEE (norme IEEE-1076)

1993 => enrichissement de la norme (IEEE-1164)

VHDL:

=> Logiciel de programmation permettant la description d'ensembles et/ou sous-ensembles matériels.

=> permet des descriptions comportementales, structurelles ou mixtes.

Comparaison avec autres standards:

VHDL:


" Dites moi comment doit se comporter votre application et je vous fournirai les circuits correspondants".

ABEL, PALASM, AHDL:


" Dites moi quels circuits vous voulez et je vous les fournirai".

VHDL synthétisable

VHDL

 

ETAPES DE DEVELOPPEMENT

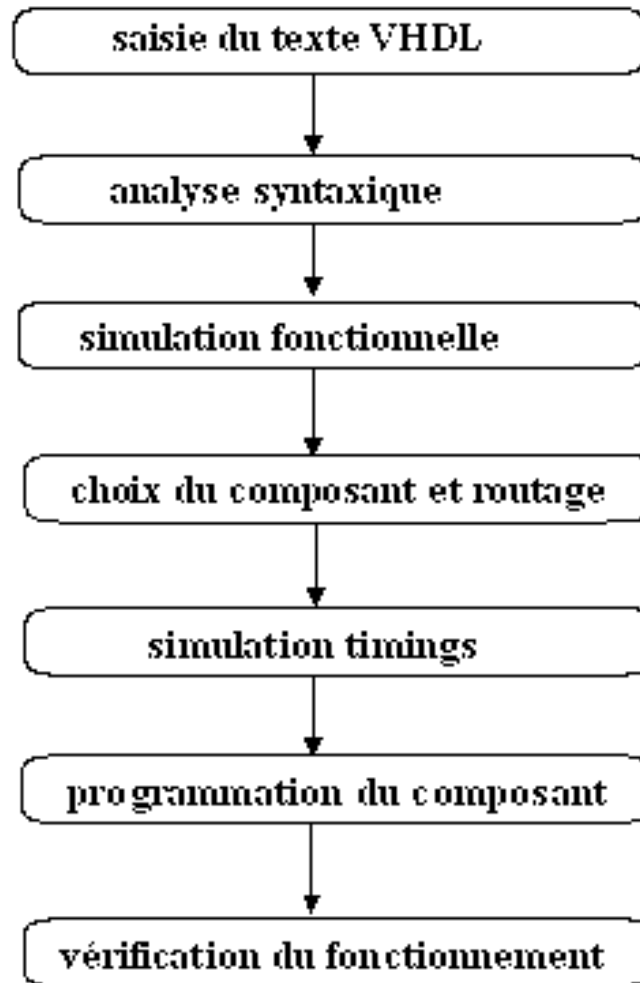

CONCEPTS DE BASE:

- ENTITY

- ARCHITECTURE

- CONFIGURATION

- PACKAGE

⇒ les instructions sont terminées par ;

⇒ les "blancs" n'ont pas d'effets sur le programme

⇒ les commentaires sont précédés de --

⇒ on peut utiliser indifféremment majuscules ou minuscules

LES LIBRAIRIES:

Quelques librairies utilisées:

- **IEEE.std_logic_1164.all**
- **IEEE.std_logic_arith.all**
- **IEEE.std_logic_signed.all**
- **IEEE.std_logic_unsigned.all**

La librairie IEEE.std_logic_1164.all:

⇒ issue de la révision de 1993.

⇒ permet de travailler sur:

- signaux
- variables
- entrées-sorties

⇒ utilise les types: **BIT, BOOLEEN, ENTIER, REEL**

⇒ opérateurs associés:

pour les entiers: +, -, <, >, >=, >=, *, /

pour les bits: **AND, OR, NOT, XOR, &**

Librairie lpm.lpm_components.all:

⇒ librairie de macro-fonctions

Les librairies utilisées sont à mettre en début du fichier VHDL:

⇒ **Library IEEE;**

USE IEEE.std_logic_1164.all;

l'entité: ENTITY

- ⇒ s'apparente à un symbole de composant**
- ⇒ vue extérieure du modèle VHDL réalisé**

SYNTAXE:


```
ENTITY <nom entité> IS  
déclarations génériques;  
déclaration des ports;  
END <nom entité>;
```


EXEMPLE:

bascule D type CD4013A

```

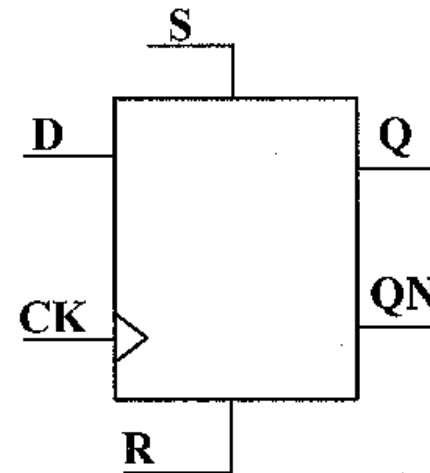ENTITY CD4013A IS
    port (CK, D, R, S : in std_Iogic ;
          Q, QN : out std_Iogic
          );
END CD4013A;
    
```



l'architecture: ARCHITECTURE

- ⇒ décrit le comportement du composant VHDL
- ⇒ les instructions sont exécutées simultanément à l'exception de celles incluses dans les **PROCESS**.
- ⇒ les descriptions peuvent être structurelles, comportementales ou mixtes.

SYNTAXE:

```
ARCHITECTURE <nom arch> OF <nom entité> IS  
    Zone de déclaration  
BEGIN  
    Description de la structure logique  
END <nom_arch>;
```

EXEMPLE:

-- multiplexeur 3 entrées (a, b, sel), 1 sortie (s)

Library IEEE;

USE IEEE.std_logic_1164.all;

ENTITY multi_2 IS

Port (a, b, sel: in std_Logic;

s : out std_Logic

);

END multi_2;

ARCHITECTURE arch_multi_2 OF multi_2 IS

BEGIN

s <= (a AND NOT sel) OR (b AND sel);

END arch_multi_2 ;

MODELISATION DES ARCHITECTURES: LES SIGNAUX

⇒ **équipotentiels enterrés** reliant différentes fonctions

⇒ déclarés à l'intérieur de l'architecture

exemple de déclaration:

```
SIGNAL sig_Drampe : std_logic_vector (5 downto 0) ;
```

Initialisation du signal

- **sig_Drampe** <= "100111"; (doubles cotes si plusieurs bits)

- **sig_Drampe** <= X "27";

Pour initialiser un bit (le 3 par ex.):

- **sig_Drampe(3)** <= '0'; (simples cotes si un bit)

Affectation conditionnelle des signaux

```
nom_signal <=  valeur_signal      WHEN condition1 ELSE
                valeur_signal      WHEN condition2 ELSE
                ....
                valeur_signal ;
```

Affectation selective des signaux

```
WITH <expression> SELECT
nom_signal <=  <valeur_signal> WHEN condition1,
               <valeur_signal> WHEN condition2,
               ....
               <valeur_signal> WHEN OTHERS ;
```

Modélisation des architectures: **LE PROCESS**

- ⇒ décrit de **manière séquentielle** le comportement de fonctions
- ⇒ ne **s'exécute** que si un **évènement** se produit
- ⇒ une architecture peut avoir **plusieurs PROCESS**.
Ceux-ci s'exécutent **simultanément**.
- ⇒ les **liens** entre process sont effectués par les **signaux**

Syntaxe:

```
[nom_process]:  PROCESS (a,b)
                 BEGIN
                 liste des instructions
                 END PROCESS [nom_process];
```

- ⇒ ne s'exécute que si un évènement se produit sur **a** ou **b**.
- ⇒ on appelle (a, b) la liste de sensibilité du process.

Affectation des signaux:

- ⇒ peut se faire à l'intérieur ou à l'extérieur du process (signal <= valeur)
- ⇒ ne prend effet qu'à la fin de celui-ci.

Instructions utilisables:

- **IF ...THEN...ELSE**
- **FOR** paramètre **IN** intervalle **LOOP**
- **CASE** signal **IS**
 - WHEN** valeur1 => instructions séquentielles;
 - WHEN** valeur2 => instructions séquentielles;
 -
- END CASE;**

MODELISATION DES ARCHITECTURES: LES VARIABLES

- ⇒ correspondent à un **stockage temporaire**
- ⇒ déclarées à l'intérieur d'un **PROCESS**
- ⇒ sont **mises à jour immédiatement**

exemple de déclaration:

```
VARIABLE var_Drampe: std_logic_vector (5 downto 0) ;
```

Initialisation de la variable

- var_Drampe := "100111"; (doubles cotes si plusieurs bits)
- var_Drampe := X "27";

Pour initialiser un bit (le 3 par ex.):

- var_Drampe(3):= '0'; (simples cotes si un bit)

Affectation conditionnelle des variables:

```
nom_variable:=  valeur_variable WHEN condition1 ELSE
                valeur_variable WHEN condition2 ELSE
                .....
                valeur_variable;
```

Affectation selective des variables:

```
WITH <param> SELECT
nom_variable :=  <valeur_variable> WHEN <valeur-param>,
                 <valeur_variable> WHEN <valeur-param>,
                 ....
                 <valeur_variable> WHEN OTHERS ;
```

Modélisation des architectures: LES INSTRUCTIONS SÉQUENTIELLES

- ⇒ facilitent la description d'un comportement
- ⇒ obligatoirement à l'intérieur d'un **PROCESS**

Instructions utilisables:

⇒ **IF...THEN...ELSE**

⇒ **FOR** paramètre **IN** intervalle **LOOP**

⇒ **CASE** signal **IS**

WHEN valeur1 => instructions séquentielles;

WHEN valeur2 => instructions séquentielles;

....

END CASE;



Le langage VHDL

Exemple: INSTRUCTION FOR...LOOP: Compteur CD 4040

```
library IEEE;
    use IEEE.std_logic_1164.all;
-- description des entités du CD4040 (compteur 12 bits)
ENTITY CD4040 IS
    port
        (clock, reset : in std_logic ;
         q : out std_logic_vector (11 downto 0)
        );
END CD4040;
-- description de l'architecture
ARCHITECTURE arch_CD4040 of CD4040 IS
    SIGNAL sig_q : std_logic_vector (11 downto 0) ;
    BEGIN
        PROCESS (clock, reset)
            VARIABLE var_q : std_logic_vector (11 downto 0) ;
            VARIABLE carry : std_logic ;
            BEGIN
                IF reset = '1' THEN
                    sig_q <= "000000000000" ;
                ELSIF clock 'event and clock = '0' THEN
                    carry := '1' ;
                    FOR i in 0 to 11 LOOP
                        var_q (i) := sig_q (i) xor carry ;
                        carry := sig_q (i) and carry ;
                    END LOOP;
                END IF;
                sig_q <= var_q ;
            END PROCESS;
            q <= sig_q ;
        END arch_CD4040 ;
```



Le langage VHDL

Exemple: INSTRUCTION IF ..THEN..ELSE : bascule D type CD4013

```
library IEEE;
    use IEEE.std_logic_1164.all;
-- description des entités du CD4013
ENTITY CD4013 IS
    port      (ck, d, s, r : in std_logic ;
              q, qn : out std_logic
              );
END CD4013;
-- description de l'architecture
ARCHITECTURE arch_CD4013 of CD4013 IS
    SIGNAL sig_q : std_logic ;
    SIGNAL sig_qn : std_logic ;
    BEGIN
        PROCESS (ck, r, s)
            BEGIN
                IF r= '1' THEN
                    sig_q <= '0' ;
                ELSIF s = '1' THEN
                    sig_q <= '1' ;
                ELSIF ck 'event and ck = '1' THEN
                    sig_q <= d ;
                END IF;
                sig_qn <= NOT sig_q ;
            END PROCESS;
            q <= sig_q ;
            qn <= sig_qn ;
        END arch_CD4013 ;
```

Bascule cd4013 : MAUVAISE REPRESENTATION

```
ENTITY cd4013b is
```

```
    port      (clk, data : in std_logic;
               q : out std_logic);
```

```
END cd4013b;
```

```
ARCHITECTURE arch_cd4013b of cd4013b is
```

```
    signal sig_q : std_logic;
```

```
    begin
```

```
        process (clk)
```

```
        begin
```

```
            if clk 'event and clk = '1' then
```


```
                sig_q <= data ;           -- un registre utilisé (affectation conditionnée par clk)
```

```
                q <= sig_q;              -- un autre registre utilisé (affectation conditionnée par clk)
```

```
            End if ;
```

```
        end process;
```

```
END arch_cd4013b;
```

 



Le langage VHDL

-- Exemple utilisation de CASE: décodeur BCD - 7 segments

--	a	b	c	d	e	f	g
	0	1	2	3	4	5	6

library IEEE;

use IEEE.std_logic_1164.all;

-- description des entités du décodeur

ENTITY decodeur IS

port

(ent_bin : in std_logic_vector (3 downto 0) ;
sort_bcd : out std_logic_vector (6 downto 0)
);

END decodeur;

-- description de l'architecture (sorties actives à 1)

ARCHITECTURE arch_decodeur of decodeur IS

BEGIN

PROCESS (ent_bin)

BEGIN

CASE ent_bin IS


WHEN "0000" =>	sort_bcd <= "011111";	-- 0
WHEN "0001" =>	sort_bcd <= "0000110";	-- 1
WHEN "0010" =>	sort_bcd <= "1011011";	-- 2
WHEN "0011" =>	sort_bcd <= "1001111";	-- 3
WHEN "0100" =>	sort_bcd <= "1100110";	-- 4
WHEN "0101" =>	sort_bcd <= "1101101";	-- 5
WHEN "0110" =>	sort_bcd <= "1111101";	-- 6
WHEN "0111" =>	sort_bcd <= "0000111";	-- 7
WHEN "1000" =>	sort_bcd <= "1111111";	-- 8
WHEN "1001" =>	sort_bcd <= "1101111";	-- 9
WHEN others =>	sort_bcd <= "0000000";	--

éteint

END CASE;

END PROCESS;

END arch_decodeur ;

 

Exemple: Additionneur 4 bits - description structurelle-

```
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
-- description des entrées / sorties
ENTITY add_4 IS
    port      (cin, a0,a1,a2,a3, b0,b1,b2,b3 : in std_logic;
              s0,s1,s2,s3, cout : out std_logic
              );
END add_4;
-- description de l'architecture
ARCHITECTURE arch_add_4 of add_4 IS
    signal  r1, r2, r3 : std_logic;
BEGIN
    s0 <= a0 XOR b0 XOR cin ;
    r1 <= (a0 and b0) or (cin and (a0 xor b0));
    s1 <= a1 XOR b1 XOR r1 ;
    r2 <= (a1 and b1) or (r1 and (a1 xor b1));
    s2 <= a2 XOR b2 XOR r2 ;
    r3 <= (a2 and b2) or (r2 and (a2 xor b2));
    s3 <= a3 XOR b3 XOR r3 ;
    cout <= (a3 and b3) or (r3 and (a3 xor b3));
END arch_add_4 ;
```

Exemple: Additionneur n bits – description par un process

```
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
ENTITY add_4_it IS
generic (n : integer :=8);
    port      (a, b : in std_logic_vector ((n-1) downto 0);
              cin      : in std_logic;
              cout: out std_logic;
              s : out std_logic_vector ((n-1) downto 0)
              );
END add_4_it;
ARCHITECTURE arch_add_4_it of add_4_it IS
    BEGIN
    process (a,b, cin)
    variable var_s : std_logic_vector ((n-1) downto 0);
    variable var_r : std_logic;
    begin
    var_r := cin;
        for i in 0 to (n-1) loop
            var_s(i) := a(i) XOR b(i) XOR var_r ;
            var_r := ((a(i) and b(i)) or ((a(i) xor b(i)) and var_r));
        end loop;
    s <= var_s ;
    cout <= var_r ;
    end process;
END arch_add_4_it ;
```




Exemple: Additionneur n bits – Représentation comportementale

```
library IEEE;
    use IEEE.std_logic_1164.all;
    use IEEE.std_logic_arith.all;

    -- description des entités de l'additionneur 2n entrées

ENTITY adder_simple IS
    generic (n: integer := 255 );
    port
        (a,b : in integer range 0 to n ;
         s : out integer range 0 to 2*n
        );
END adder_simple;

    -- description de l'architecture

ARCHITECTURE arch_adder_simple of adder_simple IS
BEGIN
s <= a + b ;
END arch_adder_simple;
```

Utilisation d'un paramètre générique:

⇒ Le paramètre générique permet de disposer d'un seul modèle pour un type de composant.

Exemple : compteur modulo « **modulo** »

```
library IEEE;
```

```
use IEEE.std_logic_1164.all;
```

```
-- description des entités du CD40xx (compteur n bits)
```

```
ENTITY CD40xx IS
```

```
    generic (modulo : integer := 255) ;
```

```
    port (clock, reset : in std_logic ;
```

```
          q : out integer range 0 to modulo
```

```
          );
```


```
END CD40xx;
```

- ⇒ Pour la conception de circuits complexes.
- ⇒ Décomposition du problème en fonctions.
- ⇒ Création d'une entité pour chacune des fonctions identifiées (si elles sont différentes).
- ⇒ Interconnexion des fonctions par l'instruction **PORT MAP**.

Si une fonction est utilisée plusieurs fois, on crée des instances de cette fonction.

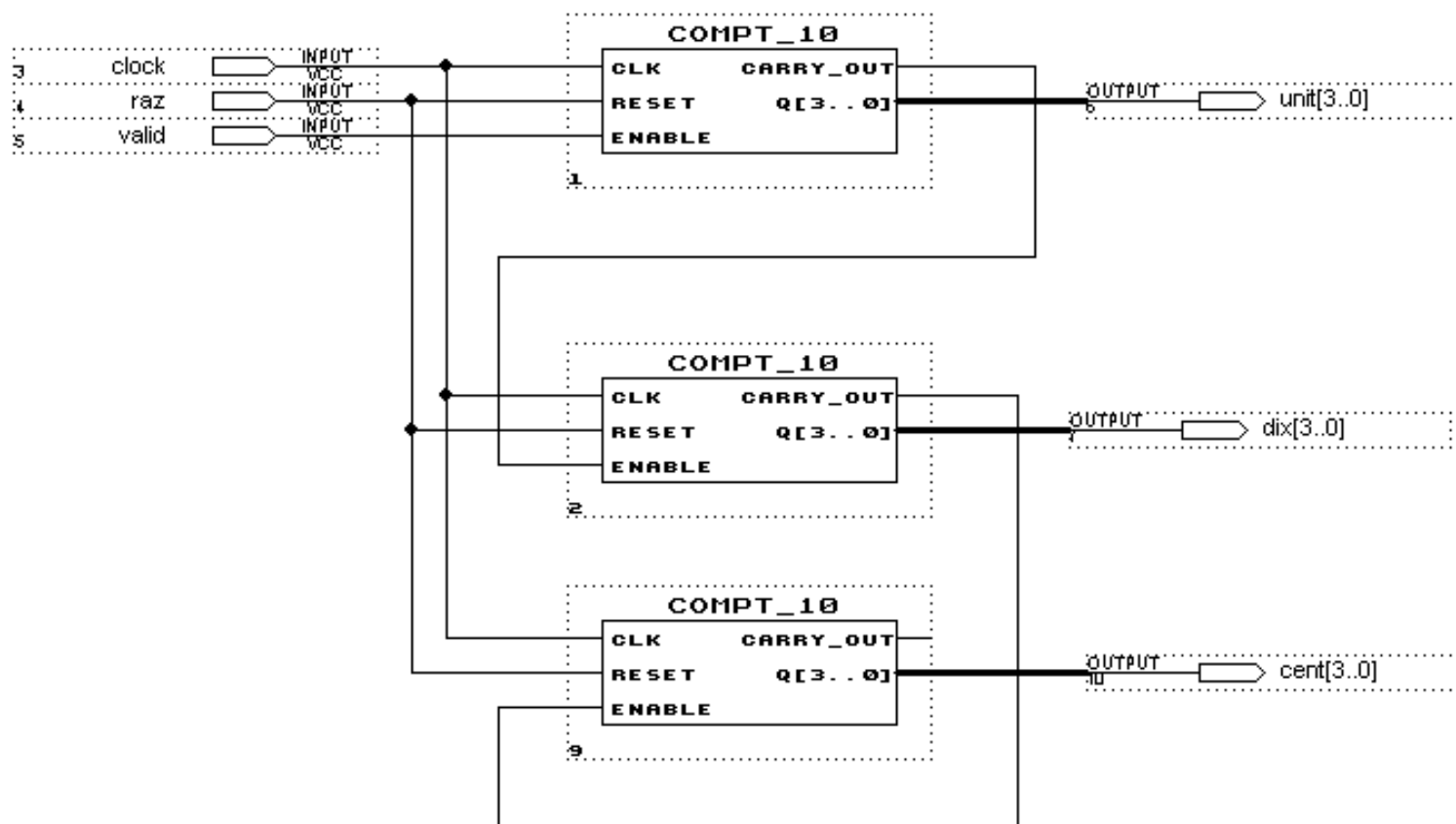Exemple :

Conception d'un circuit de comptage **compt_1000** (de 0 à 999) à partir de trois compteurs base 10 :



⇒ Création d'un compteur base 10 (**compt_10**) qui sera mis en cascade.

Entité du fichier de description du circuit **compt_10** :

```
ENTITY compt_10 IS  
    PORT (clk, reset, enable: in std_logic ;  
           carry_out : inout std_logic;  
           q : inout integer range 0 to 9);  
END compt_10;
```

⇒ **inout** permet la relecture des ports .
(carry_out et q sont exploités à l'extérieur et à l'intérieur du circuit).



Le langage VHDL- la conception hiérarchisée

Description du circuit compt_1000:

```
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.all;
ENTITY compt_1000 IS
    PORT (clock, raz, valid: IN std_logic ;
          unit, dix, cent : inout integer range 0 to 9);
END compt_1000;
ARCHITECTURE arch_compt_1000 OF compt_1000 IS
    signal cr_dix, cr_cent, cr_mille : std_logic;
        -- déclaration du ou des composants utilisés
    component compt_10
        PORT (clk, reset, enable: IN std_logic ;
              carry_out : inout std_logic;
              q : inout integer range 0 to 9);
    end component;
BEGIN
    U1: compt_10        -- U1 est une instance de compt_10
    port map (clk => clock, reset=>raz, enable=>valid, carry_out=>cr_dix, q=>unit);

    U2: compt_10        -- U2 est une 2ème instance de compt_10
    port map (clk => clock, reset=>raz, enable=>cr_dix, carry_out=>cr_cent, q=>dix);

    U3: compt_10        -- U3 est une 3ème instance de compt_10
    port map (clk => clock, reset=>raz, enable=>cr_cent, carry_out=>cr_mille, q=>cent);

END arch_compt_1000;
```




port map permet le câblage des signaux .

Synthèse des machines à états

- ⇒ Un seul état actif à tout instant
- ⇒ On peut utiliser une variable ou un signal de type **vector** ou **integer**.
- ⇒ Si N est le nombre d'états de la machine, alors la taille du type **integer** sera N
- ⇒ Si c'est un type **vector** sa taille sera n de telle sorte que $N \leq 2^n$

 Exemple : compteur synchrone modulo 7 (compte de 0 à 6 donc 3 sorties Q2 Q1 Q0)
 Graphe d'état (chaque transition est validée par un front d'horloge non représenté).
 Un signal de reset remet le circuit dans l'état 1 (non représenté).



Etat	Q2 Q1 Q0
1	000
2	001
3	010
4	011
5	100
6	101
7	110



Le langage VHDL- machines à états

```
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.all;

ENTITY compt_etat_7 IS
    PORT (clk, reset: IN std_logic ;
          q0, q1, q2 : OUT std_logic);
END compt_etat_7;

ARCHITECTURE arch_compt_etat_7 OF compt_etat_7 IS
BEGIN
    process (reset, clk)
        variable etat : integer range 1 to 7;
    begin
        if reset = '1' then
            etat:= 1;
            q0 <= '0'; q1 <= '0'; q2 <= '0';
        elsif clk'event and clk='1' then
            case etat is
                when 1 =>
                    etat:=2;
                    q0<='1'; q1<='0'; q2<='0';
                    when 2 =>
                        etat:=3;
                        q0<='0'; q1<='1'; q2<='0';
                    when 3 =>
                        etat:=4;
                        q0<='1'; q1<='1'; q2<='0';
                    when 4 =>
                        etat:=5;
                        q0<='0'; q1<='0'; q2<='1';
                    when 5 =>
                        etat:=6;
                        q0<='1'; q1<='0'; q2<='1';
                    when 6 =>
                        etat:=7;
                        q0<='0'; q1<='1'; q2<='1';
                    when others =>
                        etat :=1;
                        q0<='0'; q1<='0'; q2<='0';
                    end case;
                end if;
            end process;
        END arch_compt_etat_7;
```



```

LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.all;

ENTITY compt_etat_7a IS
    PORT (clk, reset:      IN std_logic ;
          q0, q1, q2:      OUT std_logic);
END compt_etat_7a;

ARCHITECTURE arch_compt_etat_7a OF compt_etat_7a IS
    TYPE STATE_TYPE IS (e0,e1,e2,e3,e4,e5,e6);
    signal etat : state_type;
BEGIN


    process (reset, clk)
    begin
        if reset = '1' then
            etat<= e0;
        elsif clk'event and clk='1' then
            case etat is
            when e0 =>
                etat<=e1;
            when e1 =>
                etat<=e2;

```

```


                when e2 =>
                    etat<=e3;
                when e3 =>
                    etat<=e4;
                when e4 =>
                    etat<=e5;
                when e5 =>
                    etat<=e6;
                when others =>
                    etat <=e0;
            end case;
        end if;
    end process;
    q0 <= '1' when etat=e1 or etat=e3 or etat=e5 else '0';
    q1 <= '1' when etat=e2 or etat=e3 or etat=e6 else '0';
    q2 <= '1' when etat=e4 or etat=e5 or etat=e6 else '0';
END arch_compt_etat_7a;

```

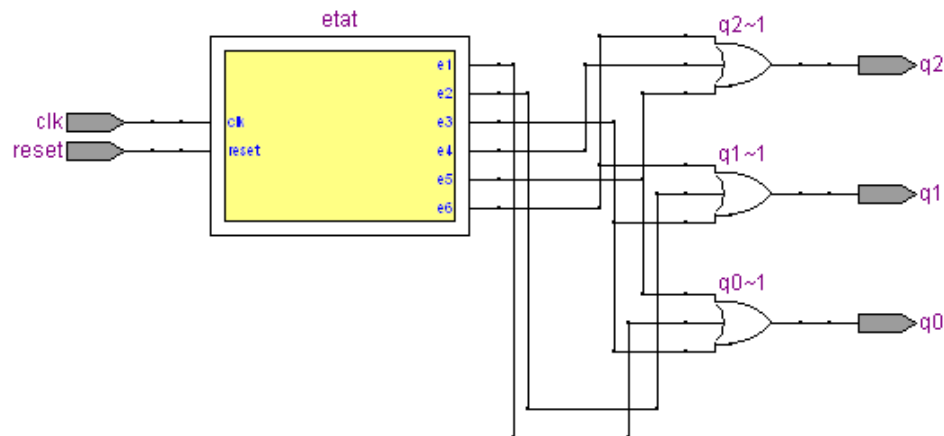

Synthèse des Réseaux de Petri :

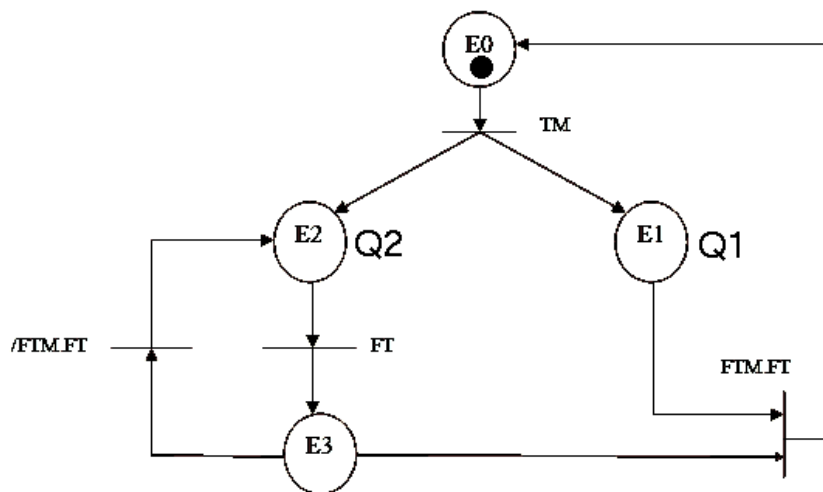- ⇒ Plusieurs places marquées à tout instant
- ⇒ Associer un signal à chaque place
- ⇒ Les signaux seront nécessairement de type bit.



```

ENTITY petri_1 IS
  PORT (reset, clk, tm, ftm, ft : IN std_logic;
        q1, q2 : out std_logic);
END petri_1;
  
```

```

ARCHITECTURE arch_petri_1 OF petri_1 IS
  signal      e0, e1, e2, e3 : std_logic ;
  Begin

  process (clk, reset)
  begin
  if reset='0' then
    e0 <='1'; e1 <='0'; e2 <='0'; e3 <='0';
  elsif clk'event and clk ='1' then
    if e0 = '1' and tm = '1' then
      e0 <='0'; e1 <='1'; e2 <='1';
    end if;
    if e2 = '1' and ft = '1' then
      e3 <='1'; e2 <='0';
    end if;
    if (e1 and e3 and ftm and ft) = '1' then
      e0 <='1'; e1 <='0'; e3 <='0';
    end if;
    if (e3 and ft and not ftm) = '1' then
      e3 <='0'; e2 <='1';
    end if;
  end if;
  end process;

  q1 <= e1;
  q2 <= e2;
  END arch_petri_1;
  
```

Nota : pour ne pas surcharger le réseau, les signaux de reset et clk n'apparaissent pas. « reset » remet le réseau dans sa configuration initiale : place E0 marquée

Quelques règles pour une bonne conception VHDL

- Avoir une vision « circuit » de son projet
- décomposer le projet en fonctions simples simulables indépendamment
- utiliser une seule horloge de base
- ne coder en VHDL que lorsque la fonction à réaliser a été parfaitement définie
- se souvenir que le VHDL n'est qu'un mode de représentation d'un circuit
- n'utiliser que des bascules type « flip-flop » (pas de Latches)
- prévoir un signal externe de « reset » qui remet le circuit dans une configuration connue
- synchroniser les signaux d'entrée sur l'horloge de base
-