

*Outil logiciel : Quartus II version 9.0 sp2 web edition d'Altera*

*Outil matériel : carte DE1 de Terasic*

*Documents utiles au TP :*

[http://jeanlouis.boizard.free.fr/m1\\_isme/master\\_1/Affectation\\_des\\_broches\\_carte\\_de1.pdf](http://jeanlouis.boizard.free.fr/m1_isme/master_1/Affectation_des_broches_carte_de1.pdf)

[http://jeanlouis.boizard.free.fr/m1\\_isme/master\\_1/DE1\\_UserManual\\_v1017.pdf](http://jeanlouis.boizard.free.fr/m1_isme/master_1/DE1_UserManual_v1017.pdf)

[http://jeanlouis.boizard.free.fr/m1\\_isme/master\\_1/manuel\\_quartus2.pdf](http://jeanlouis.boizard.free.fr/m1_isme/master_1/manuel_quartus2.pdf)

*D'autres exercices peuvent être trouvés ici :*

[http://jeanlouis.boizard.free.fr/m1\\_isme/master\\_1/td2\\_vhdl.txt](http://jeanlouis.boizard.free.fr/m1_isme/master_1/td2_vhdl.txt)

## **Travaux pratiques proposés**

TP1 : Additionneurs 2x1, 2x3, 2x5 et 2xn

TP2 : Mini Projet (Diviseur, Compteur, Transcodeur BCD/7 segments)

TP3 : Générateur de parité, registre à décalage 8 bits

### **Note importante :**

L'environnement de développement Quartus II est dédié à la conception de systèmes numériques complexes. Cela signifie qu'une très grande rigueur doit être observée dans la création et la gestion des projets.

Pour cela il est vivement conseillé :

- De créer un dossier général par binôme
- De créer un projet pour chaque exercice proposé

**!!! Attention : éviter l'emploi de noms de dossiers ou fichiers à rallonge et comportant des accents, -, /, \ et blancs.**

## ***TP1 - Additionneurs :***

### **Réaliser un additionneur de deux mots de 1 bit :**

- entrées : 2 bits  $a_i$  et  $b_i$  et 1 retenue d'entrée  $C_{in}$ .
- sorties : 1 bit  $s_i$  et 1 retenue de sortie  $C_{out}$ .

- En graphique à l'aide de portes
- En langage VHDL structurel (utilisation de portes)

Pour cela créer un nouveau projet sous Quartus II appelé add\_1. Ouvrir une fenêtre graphique et l'enregistrer dans le dossier avec le nom add\_1.bdf. Saisir le schéma associé à l'additionneur et créer les entrées sorties nécessaires. Enregistrer le document une fois la saisie de schéma terminée.

Réaliser la compilation et la simulation et si le fonctionnement est correct, visualiser les synthèses logique et physique générées par Quartus. Enfin créer le symbole associé à add\_1. Réaliser l'implémentation sur le composant et valider sur la carte DE1, on choisira pour  $a_i$ ,  $b_i$  et  $C_{in}$  les switchs SW0, SW1 et SW2 et pour  $s_i$  et  $C_{out}$  les leds LEDR0 et LEDR1.

### **Réaliser un additionneur de deux mots de 3 bits :**

Entrées : 2 mots de 3 bits A2 A1 A0 et B2 B1 B0 et une retenue d'entrée  $C_{in}$ .

Sorties : 1 mot de 3 bits S2 S1 S0 et une retenue de sortie  $C_{out}$ .

**Ici on crée l'additionneur en exploitant le circuit add\_1 précédemment créé.**

Créer un nouveau projet sous Quartus II appelé add\_3. Lors de la création du projet ajouter les fichiers issus d'autres projets qui seront utilisés (ici le fichier symbole add\_1). Ouvrir une nouvelle fenêtre graphique et saisir le schéma de l'additionneur add\_3 en exploitant le symbole graphique add\_1.

Réaliser la compilation et la simulation. Si OK valider sur la carte DE1. On choisira pour A0, A1, A2, B0, B1, B2 et  $C_{in}$  (SW0, SW1, SW2, SW3, SW4, SW5 et SW6) et pour S0, S1, S2 et  $C_{out}$  (LEDR0, LEDR1, LEDR2 et LEDR3).

### **Réaliser un additionneur de deux mots de 5 bits :**


Reprendre les mêmes procédures que décrites précédemment. Exploiter les symboles des composants add\_1 et add\_3.

### **Réaliser un additionneur de deux mots de n bits (n générique):**

On se propose de décrire ici en langage VHDL comportemental un additionneur de 2 mots de n bits, n étant passé en paramètre.
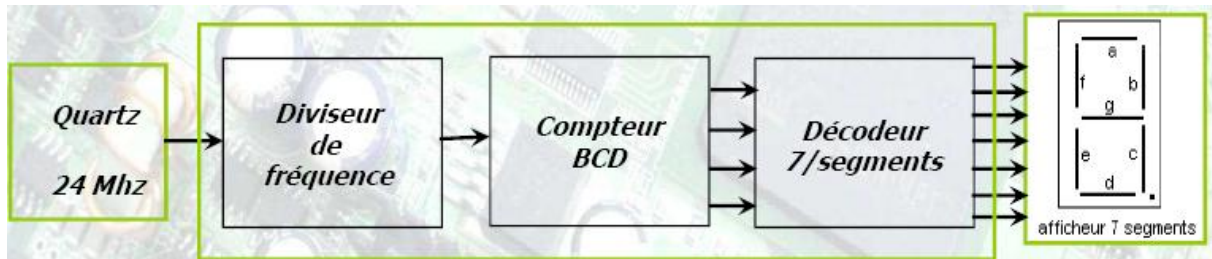
## TP 2 - Mini-Projet

**Projet :** On veut réaliser un projet permettant, à partir d'un oscillateur à quartz de 24Mhz présent sur la carte DE1, de visualiser l'écoulement des secondes sur un afficheur 7 segments. On pourra utiliser la même méthode que précédemment, à savoir créer un projet par fonction à réaliser.



### Fonction Génération du signal 1 Hz :

Dans une première étape générer un signal de fréquence 1 Hz à partir de l'horloge 24 Mhz. Pour cela réaliser un diviseur de fréquence. La sortie de celui-ci sera connectée à une led de la carte DE1.




Réaliser en VHDL par une description comportementale le programme du diviseur. Tester le fonctionnement et créer le symbole associé.
 
### Fonction comptage BCD :

Réaliser un compteur BCD (comptage de 0 à 9) possédant 1 entrée d'horloge H et 4 sorties (Q0, Q1, Q2, Q3). On proposera une description comportementale.




Même chose avec un compteur/décompteur et reset asynchrone:



Valider sur la maquette.

### Fonction décodage BCD / 7segments :

 

- 4 entrées (on utilisera 4 interrupteurs de la carte)
- 7 sorties (on utilisera un des deux afficheurs 7 segments)

Réaliser le programme VHDL. Toute combinaison autre que celles allant de 0 à 9 entrainera un affichage d'un E signalant une erreur.


### Création du projet global

Créer un projet qui reprend l'ensemble des fonctions réalisées ci-dessus. Créer le schéma à partir des symboles générés précédemment. Compiler puis tester sur la maquette.
 
### *TP3 – Générateur de parité, registre à décalage*

**Générateur de parité** : La sortie P donne une information sur la parité du vecteur d'entrée E. On prendra  $P=1$  si le nombre de 1 est impair.

A partir d'une boucle FOR LOOP, donner une description VHDL de ce générateur de parité (on prendra E sur 4 bits puis sur 10 bits). Enfin on utilisera la forme générique.



Compilation et simulation de ce générateur. Intégration et validation sur le circuit FPGA.

### Registre à décalage :

Une entrée d'horloge clk, une entrée data\_in et une entrée de raz asynchrone. Sorties Q sur n bits (n étant un paramètre générique)

Fonctionnement :

- Raz=1 met toutes les sorties à 0
- Si raz=0 et qu'un front montant est sur clk, alors la sortie Q0 prend la valeur de data\_in, Q1 prend la valeur de Q0, etc ...
-